

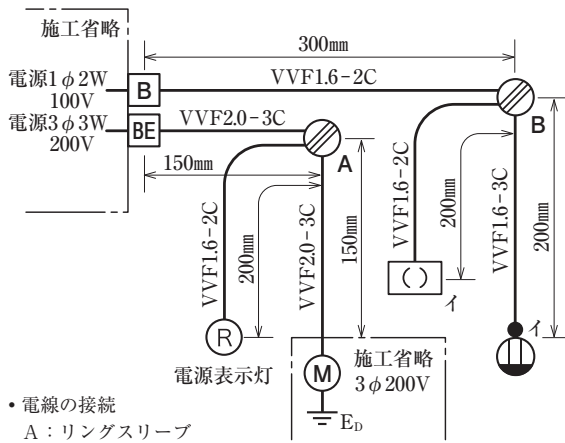
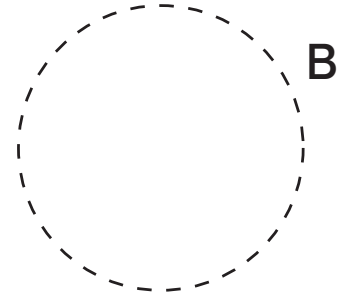



第2編③_例題15_p141

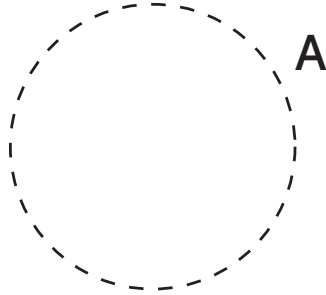

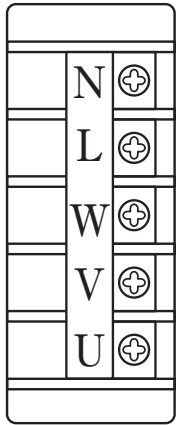- 電線の接続
- A：リングスリーブ
- B：差込形コネクタ
- 電源表示灯は、V相W相に接続



イ

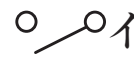

電源表示灯

