

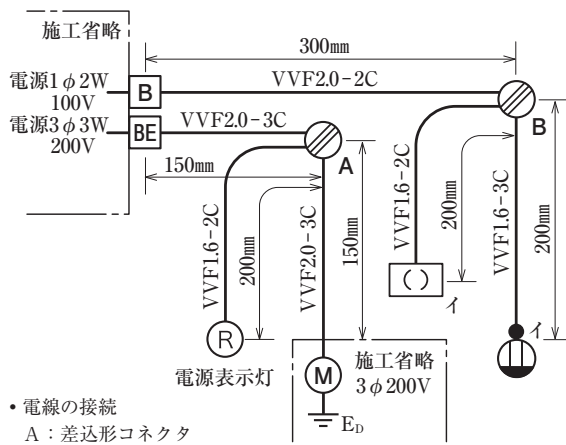
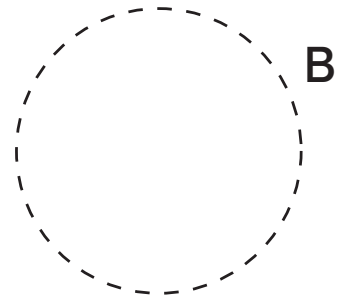


第2編③_例題15_p141

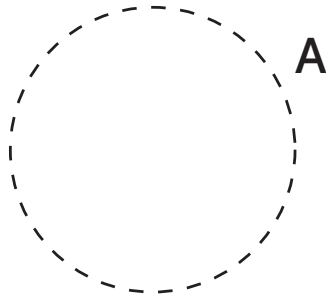

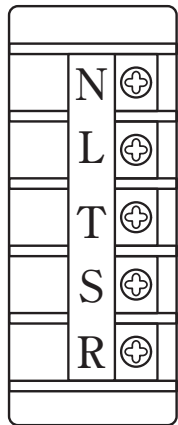- 電線の接続
- A：差込形コネクタ
- B：リングスリーブ
- 電源表示灯は、S相T相に接続



電源表示灯

