




第2編③_例題4_p97

• 電線の接続
A：差込形コネクタ B：リングスリーブ



電 源
1φ2W
100V
黒 | | 白

施工省略 2

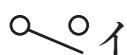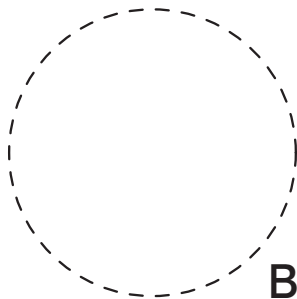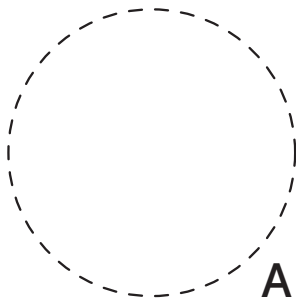

施工省略 E_D